

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado  
MATERIA: **ELECTROTECNIA**

El alumno deberá contestar a una de las dos opciones propuestas, A o B. Se podrá utilizar calculadora.


**PROPUESTA A**

1. En el circuito de la figura calcular :

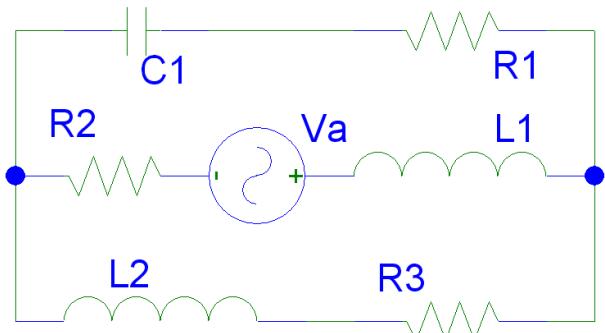
- a) Impedancia equivalente vista por el generador. **(0,75 puntos)**
- b) Intensidad que circula por las resistencias R1, R2 y R3. **(1,5 puntos)**
- c) Potencias activa y reactiva totales. **(0,75 puntos)**

$$X_{C1} = X_{L1} = X_{L2} = 5 \Omega ; R1 = R2 = R3 = 5 \Omega$$

$$V_a = 50V, \varphi = 0^\circ, f = 50Hz;$$



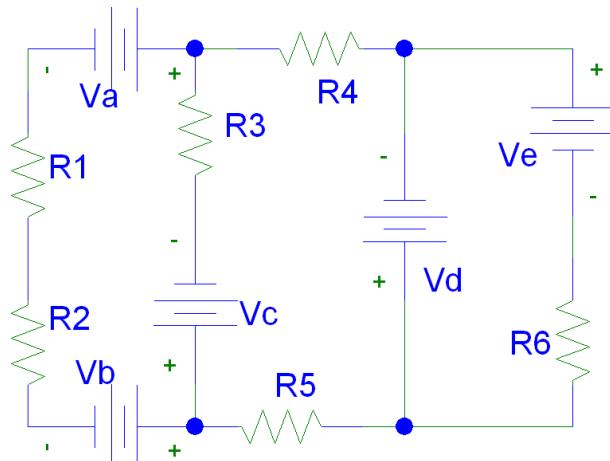2. Un motor de corriente continua con excitación en derivación se encuentra conectado a una línea de 230V y 120A, produciendo en el eje una potencia de 35CV y una velocidad de 1200 r.p.m.. La resistencia del inducido es  $R_i=0,2\Omega$ , y la de excitación  $R_{ex}=230\Omega$ . Calcular:
- a) Rendimiento en las condiciones de plena carga. **(0,75 puntos)**
  - b) Par útil del motor. **(0,75 puntos)**
  - c) Fuerza contraelectromotriz. **(1 punto)**



3. En el circuito de la figura, calcular:

- a) Intensidades de malla. **(1,5 puntos)**
- b) Potencia generada o consumida por  $V_c$  y  $V_d$ . **(0,5 puntos)**
- c) Potencia total disipada por las resistencias. **(1 punto)**

$$R_1 = 11\Omega ; R_2 = 4\Omega ; R_3 = 10\Omega ; R_4 = R_5 = R_6 = 5\Omega ;$$

$$V_a = 8V ; V_b = 3V ; V_c = 5V ; V_d = 10V ; V_e = 5V$$

4. A una línea trifásica de tensión de línea 400V y  $f=50Hz$ , se conecta un receptor en estrella formado cada rama por una bobina y una resistencia en serie. La potencia en cada una de las tres ramas es de 4kW y 2kVAr. Calcular:
- a) Intensidad de línea, **(0,5 puntos)**
  - b) Valor de  $R$  y  $X_L$ . **(1 punto)**


## PROPUESTA B

1. En el circuito de la figura, calcular :

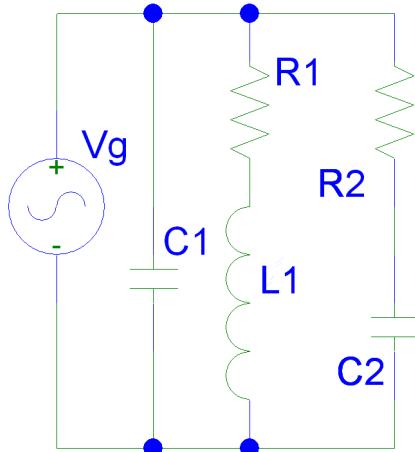
- a) Intensidad que circula por la bobina y por cada condensador. **(1,5 puntos)**
- b) Impedancia equivalente vista por el generador. **(0,5 puntos)**
- c) Potencias activa y reactiva de cada elemento. **(1 punto)**

$$X_{C1} = 10\Omega ; X_{L1} = X_{C2} = 5 \Omega ; R1 = R2 = 5 \Omega$$

$$Vg = 50V, \varphi = 0^\circ, f = 50Hz;$$



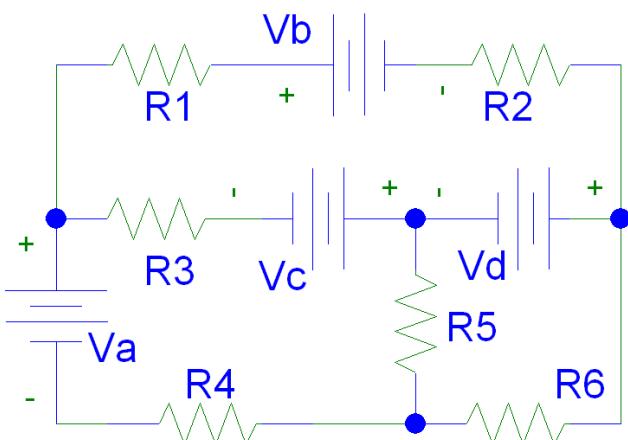2. La placa de características de un motor trifásico de inducción indica:  $U_n = 400/230 V$ ,  $P_n = 5,7 kW$ ,  $I_n = 10/17,3 A$ ,  $f_n = 50 Hz$ ,  $\cos \varphi_n = 0,85$ ,  $n_n = 1425 \text{ rpm}$ . Si el motor trabaja en estado nominal, calcular:
- a) Deslizamiento nominal. **(1 punto)**
  - b) Par motor suministrado. **(1 punto)**
  - c) Rendimiento del motor. **(0,75 puntos)**
3. A una línea trifásica 230/400V y  $f=50$  Hz, están conectados tres receptores iguales de resistencia  $1\Omega$  e inductancia  $3\Omega$ .
- a) Conectados los tres receptores en estrella, calcular corriente de línea y de fase, tensión de línea y de fase, y potencia total activa. **(0,75 puntos)**
  - b) Realizar los mismos cálculos en el caso de que conectemos los tres receptores en triángulo. **(0,75 puntos)**



4. En el circuito de la figura, calcular:

- a) Intensidades de malla. **(1,5 puntos)**
- b) Potencia total disipada por las resistencias. **(1,25 puntos)**

$$R_1 = 3\Omega ; R_2 = 2\Omega ; R_3 = 5\Omega ; R_4 = 1\Omega ; R_5 = R_6 = 4\Omega$$

$$V_a = 10V ; V_b = 3V , V_c = 5V ; V_d = 10V$$